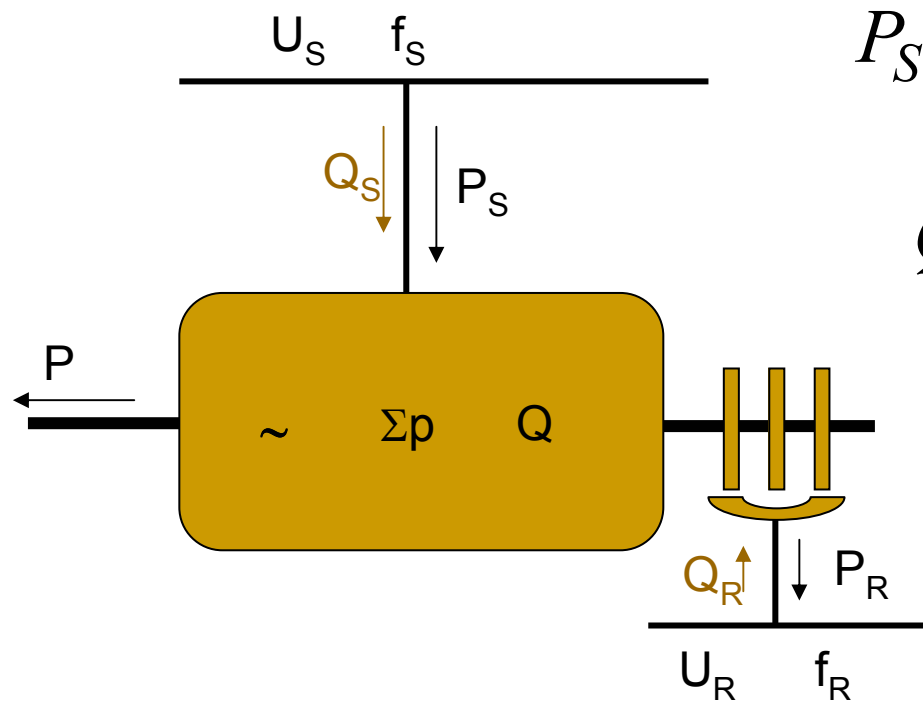

Regimuri speciale ale mașinii de inducție

Regimul de dublă alimentare


Dubla alimentare




$$P_S + P_R + P + \sum p = 0$$

$$Q_S + Q_R + Q = 0$$

Conditii de dublă alimentare

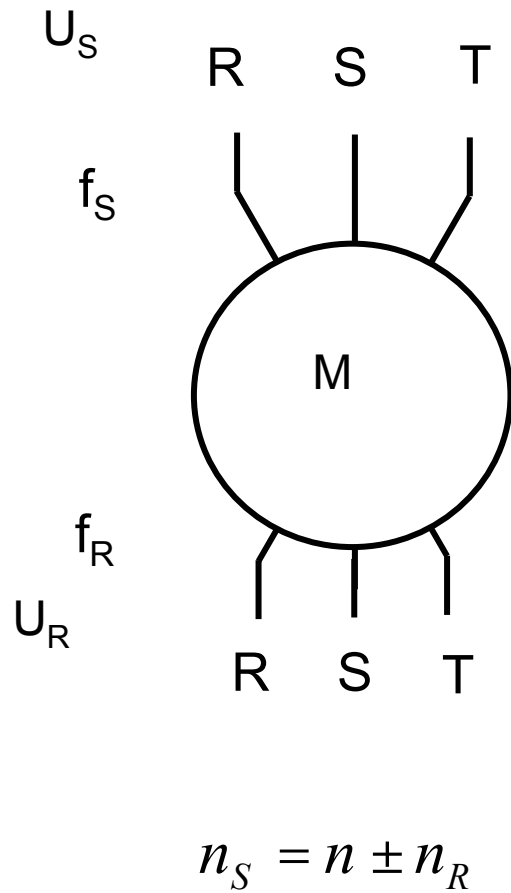


Aceeasi succesiune

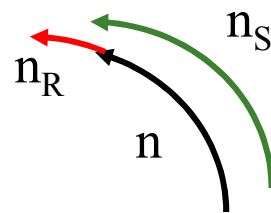

$$n < n_S$$

Succesiune diferită

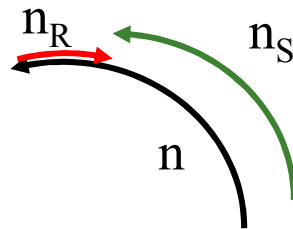

$$n > n_S$$

Cazuri limită

$$f_S = f_R$$

Aceeasi succesiune

$$n = 0$$

Succesiune diferită

$$n = 2 \cdot n_S$$

$$f_R = 0$$

$$n = n_S$$

Mașina sincronă

Studiul analitic

Cazul general

$$\underline{U}_S = \underline{Z}_S \cdot \underline{I}_S - \underline{E}_S$$

$$\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}_R - s \cdot \underline{E}_S$$

$$\underline{E}_S = -\underline{Z}_m \cdot \underline{I}_m$$

$$\underline{I}_m = \underline{I}_S + \underline{I}_R$$

$$\underline{I}_S = \frac{\underline{U}_S \cdot (\underline{Z}_{Rs} + \underline{Z}_m) - \frac{\underline{U}_R}{s} \underline{Z}_m}{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_{Rs} + \underline{Z}_m \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_{Rs})}$$

$$\underline{I}_R = \frac{\frac{\underline{U}_R}{s} \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_m) - \underline{U}_S \cdot \underline{Z}_m}{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_{Rs} + \underline{Z}_m \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_{Rs})}$$

Studiul analitic

$$\underline{U}_R = \frac{1}{k} \underline{U}_S \cdot e^{-j\nu}$$

$$\underline{I}_S = \frac{(\underline{Z}_{Rs} + \underline{Z}_m) - \frac{e^{-j\nu}}{k \cdot s} \underline{Z}_m}{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_{Rs} + \underline{Z}_m \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_{Rs})} \underline{U}_S$$

$$\underline{Z}_{Rs} = \frac{R_R}{s} + jX_{R\sigma}$$

$$\underline{I}_R = \frac{\frac{e^{-j\nu}}{k \cdot s} \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_m) - \underline{Z}_m}{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_{Rs} + \underline{Z}_m \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_{Rs})} \underline{U}_S$$

$$e^{-j\nu} = \cos \nu - j \sin \nu$$

Curenții variază cu amplitudinea și faza tensiunii rotorice

Studiul analitic

$$\underline{I}_R = \frac{\frac{e^{-j\nu}}{k} \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_m) - s \cdot \underline{Z}_m}{s \cdot \underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_m + s \cdot \underline{Z}_{Rs} \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_m)} \underline{U}_S \quad s \rightarrow 0$$

$$\underline{I}_R = \frac{e^{-j\nu}}{R_R} \underline{U}_S \neq 0$$

Există curent, cuplu la viteza de sincronism
(mașina sincronă)

Cuplul devine nul atunci când curentul rotoric este nul

$$\underline{I}_R = 0 = \frac{e^{-j\nu}}{k} \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_m) - s \cdot \underline{Z}_m$$

$$s_0 = \frac{C_S}{k} e^{-j\nu}$$

Alunecarea la cuplu, curent rotoric nul

Studiul analitic

$$\underline{C}_S = C_S \cdot e^{j\delta}$$

$$s_0 = \frac{C_S}{k} \cos(\delta - \nu)$$

$$0 = \sin(\delta - \nu)$$

$$\delta - \nu = k \cdot \pi \quad \delta \cong 0 \quad \Rightarrow \quad \nu \cong 0, \pi$$

Deci \underline{U}_S și \underline{U}_R sunt în fază sau în opoziție de fază

Alunecarea la cuplu zero

$$s_0 \cong \frac{C_S}{k}$$

Dacă $\nu \cong \frac{\pi}{2}$

$$s_0 \cong 0$$


Deci se modifică turația

Nu se modifică turația


Diagrama vectoriala

$$\underline{I}_R = \frac{\underline{E}_S}{\underline{Z}_{Rs}} + \frac{\underline{U}_R}{\underline{Z}_{Rs}}$$

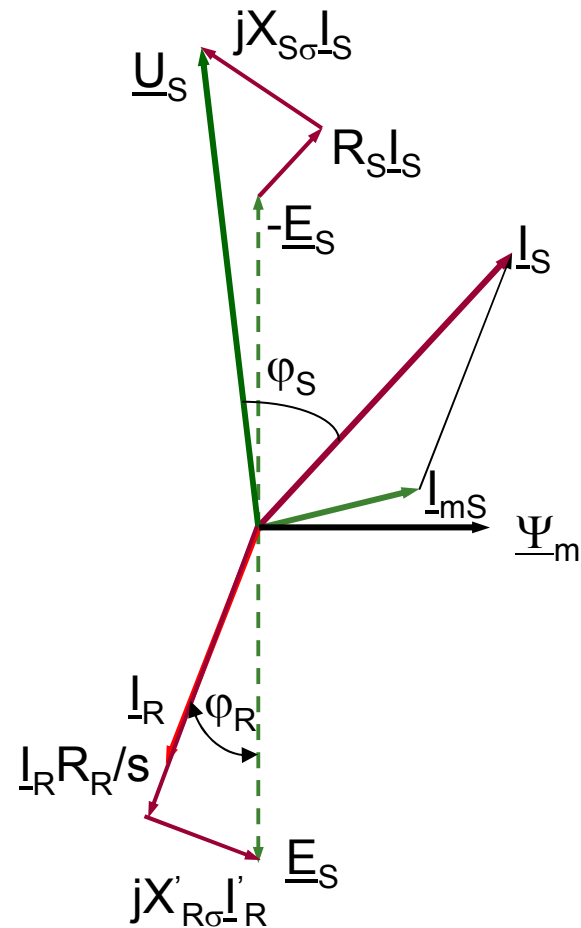
$$\underline{I}_R = \frac{\underline{E}_S}{\underline{Z}_{Rs}} e^{-j\varphi_R} + \frac{\underline{U}_R}{s \cdot \underline{Z}_{Rs}}$$



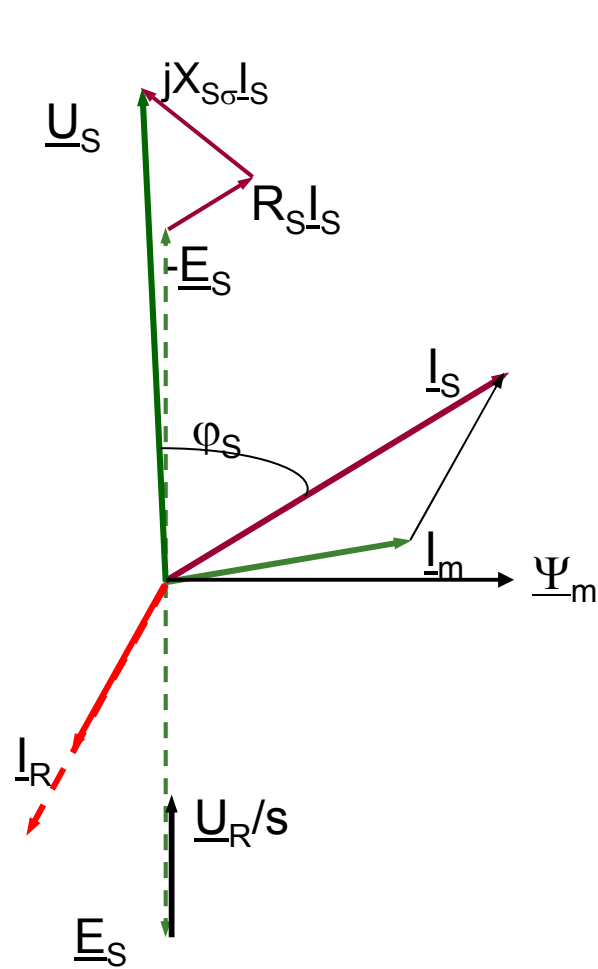Studiul analitic. Tensiune în fază cu cea statorică



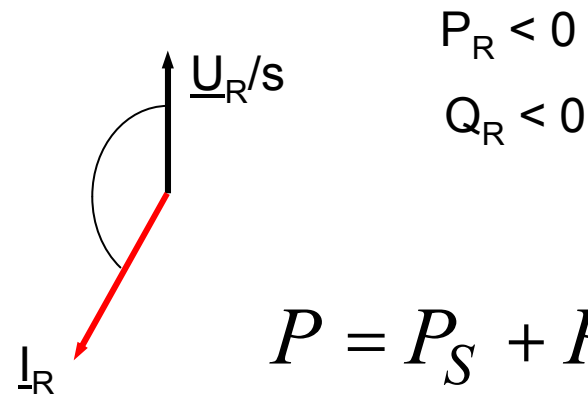
$$\underline{I}_R = \frac{\underline{E}_S + \underline{U}_R}{Z_{R_s}} e^{-j\varphi_R}$$




$$P = P_S + P_R - \sum p$$

$$Q = Q_S + Q_R$$

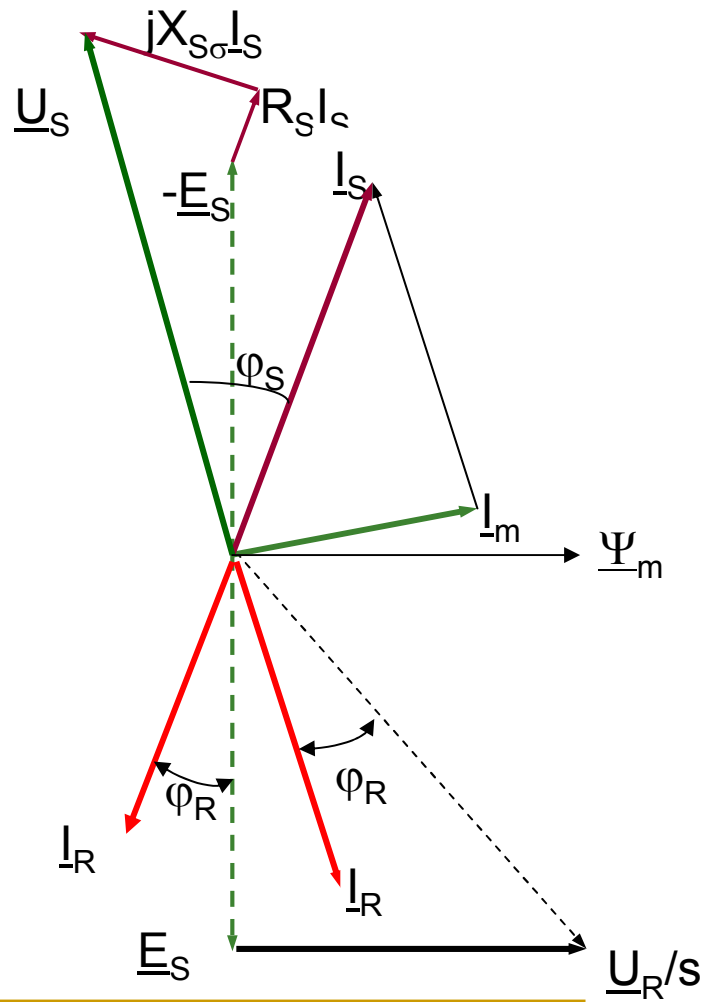Studiul analitic. Tensiune defazată față de cea statorică


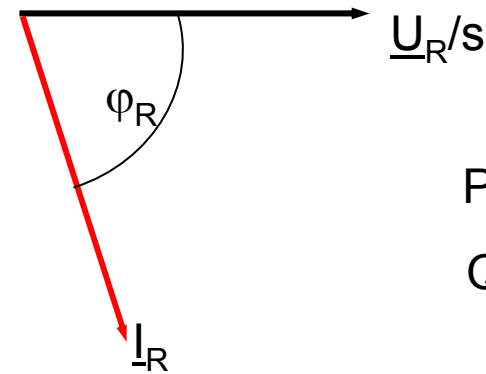
$$\underline{I}_R = \frac{\underline{E}_S + \underline{U}_R}{Z_{R_s}} e^{-j\varphi_R}$$



$$P_R > 0$$

$$Q_R > 0$$

$$P = P_S + P_R - \sum p$$

$$Q = Q_S + Q_R$$

Rezistența în rotor

$$\underline{U}_R = -R \cdot \underline{I}_R$$

$$\underline{I}_R = \frac{-\underline{Z}_m}{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_{Rms} + \underline{Z}_m \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_{Rms})} \underline{U}_S$$

$$\underline{Z}_{Rms} = \frac{R_R + R}{s} + j(X_{R\sigma} + X)$$

Se modifică parametrii rotorului

Identificarea parametrilor

$k, v \Rightarrow R, X$

$$\frac{1}{k} e^{-jv} = \frac{\underline{Z}_m \cdot (R + jX)}{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_{Rms} + \underline{Z}_m \cdot (\underline{Z}_S + \underline{Z}_{Rms})}$$

Caracteristici

Alunecarea critică

$$s_k = \frac{c_S \cdot (R'_R + R')}{\pm \sqrt{R_S^2 + (X_{S\sigma} + c_S \cdot (X'_{R\sigma} + X'))^2}} \quad \varepsilon = \frac{s_k \cdot R_S}{c_S \cdot R'_R} = \frac{R_S}{\pm \sqrt{R_S^2 + (X_{S\sigma} + c_S \cdot (X'_{R\sigma} + X'))^2}}$$

Cuplul maxim

$$T_k = \frac{p \cdot m_S}{\omega_S} \frac{U_S^2}{2 \cdot c_S R_S} \frac{1}{\pm \sqrt{R_S^2 + (X_{S\sigma} + c_S \cdot (X'_{R\sigma} + X'))^2}}$$

Caracteristica mecanica

$$\frac{T}{T_k} = \frac{2 \cdot (1 + \varepsilon)}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s} + 2 \cdot \varepsilon}$$

Exemplu

Parametrii mașinii de inducție:

$$r_s := 1.1 \quad \Omega$$

$$r_r := 1.4 \quad \Omega$$

$$r_m := 2.8 \quad \Omega$$

$$x_{s\sigma} := 2.4 \quad \Omega$$

$$x_{r\sigma} := 3 \quad \Omega$$

$$x_m := 39.8 \quad \Omega$$

$$U_s = 220 \text{ V}$$

$$K = 15$$

$$\psi = 45^\circ$$

Impedantele motorului

$$Z_s := R_s + X_{s\sigma} \cdot i$$

$$Z_m := R_m + X_m \cdot i$$

$$c_s := \frac{(Z_s + Z_m)}{Z_m}$$

$$c_s = 1.062 - 0.023i$$

$$\delta := \arg(c_s)$$

$$\delta = -0.022$$

Exemplu

Tensiunea rotorică

$$U_r := \frac{U_s \cdot \exp(-i \cdot v)}{k}$$

$$U_r = 6.223 - 6.223i$$

Alunecarea de mers în gol

$$s := |cs| \cdot \frac{(\cos(\delta - v))}{k}$$

$$s = 0.029$$

alunecarea

$$s := 0.06$$

Impedanța rotorică

$$Z_{rd} := X_{r\sigma} \cdot i + \frac{R_r}{s}$$

$$Z_{rd} = 23.333 + 3i$$

Exemplu

$$Z_e := \frac{\exp(-i \cdot v) \cdot (Z_{rd} \cdot cs + Z_s)}{k}$$

$$Z_e = 0.877 - 0.591i$$

$$a := 1 - \frac{\cos(v)}{s \cdot k}$$

$$a = 0.529$$

$$b := \frac{-\sin(v)}{s \cdot k}$$

$$b = -0.471$$

$$c := 1 - \frac{\cos(v)}{k}$$

$$c = 0.972$$

$$d := \frac{-\sin(v)}{k}$$

$$d = -0.028$$

Exemplu

Parametrii echivalenței dependenți de sarcină

$$X := \frac{\left(\operatorname{Re}(Ze) + a \cdot \frac{\operatorname{Im}(Ze)}{b} \right)}{d + a \cdot \frac{c}{b}} \quad X = -1.377$$

$$R := \frac{\operatorname{Re}(Ze) - d \cdot X}{a} \quad R = 1.585$$

Exemplu

Cuplul electromagnetic

$$T_e := \frac{\left[\frac{3 \cdot p \cdot U_s^2 \cdot (R + R_r)}{s} \right]}{100 \cdot \pi} \frac{1}{\left[R_s + \frac{(R_r + R) \cdot |c_s|}{s} \right]^2 + \left[X_{s\sigma} + (X + X_{r\sigma}) \cdot |c_s| \right]^2}$$

Curentul

$$T_e = 23.57 \quad \text{Nm}$$

$$I_s := \frac{\left[(Z_{rd} + Z_m) \cdot U_s - U_r \cdot \frac{Z_m}{s} \right]}{Z_s \cdot Z_{rd} + Z_m \cdot (Z_s + Z_{rd})}$$

$$I_s = 5.097 - 1.895i$$

Factorul de putere

$$\cos \phi := \frac{\text{Re}(I_s)}{|I_s|}$$

$$\cos \phi = 0.937$$

Exemplu

Tensiunea rotorică

$$k := 25$$

$$\nu := \pi$$

$$U_r = -8.8 \text{ V}$$

Alunecarea de mers în gol

$$s_0 = -0.042$$

Cuplul electromagnetic

$$T_e = 52.119 \text{ Nm}$$

Curentul statoric

$$|I_s| = 9.346 \text{ A}$$

Factorul de putere

$$\cos \phi = 0.827$$

Exemplu

Tensiunea rotorică

$$v := \frac{-\pi}{2}$$

$$U_r = 8.8i$$

V

$$k := 25$$

$$v := \frac{\pi}{2}$$

$$U_r = -8.8i$$

V

Alunecarea de mers în gol

$$s_0 = 9.312 \times 10^{-4}$$

$$s_0 = -9.312 \times 10^{-4}$$

Cuplul electromagnetic

$$T_e = 20.405 \quad \text{Nm}$$

$$T_e = 16.633 \quad \text{Nm}$$

Curentul statoric

$$|I_s| = 11.441 \quad \text{A}$$

$$|I_s| = 3.564 \quad \text{A}$$

Factorul de putere

$$\cos \phi = 0.254$$


$$\cos \phi = 0.988$$



Regimuri speciale ale mașinii de inducție

Arbore electric

Arbore electric simplu

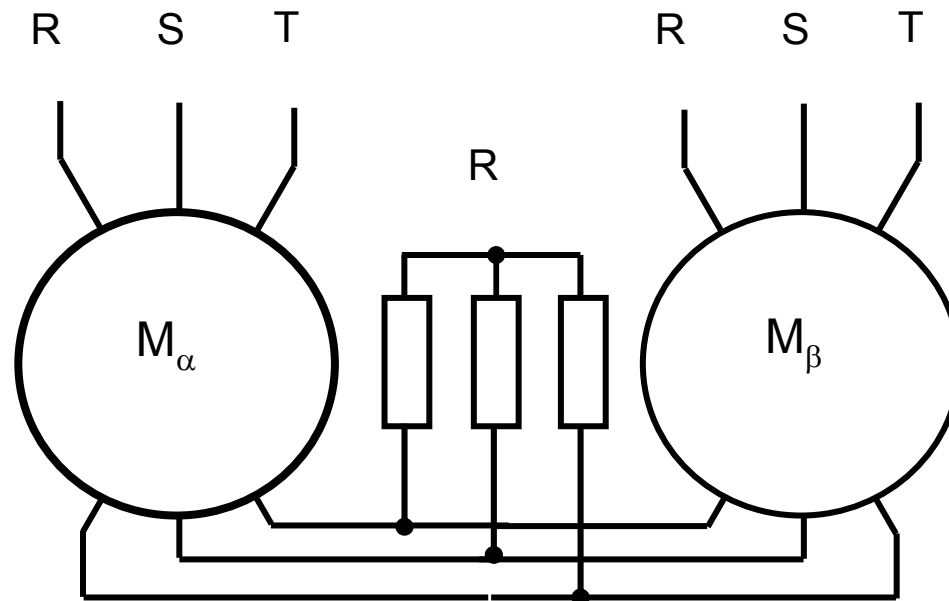


Schema electrică

Două mașini identice

Pot fi și mai multe mașini, în acest caz unul este de putere = ΣP ,

Arbore electric

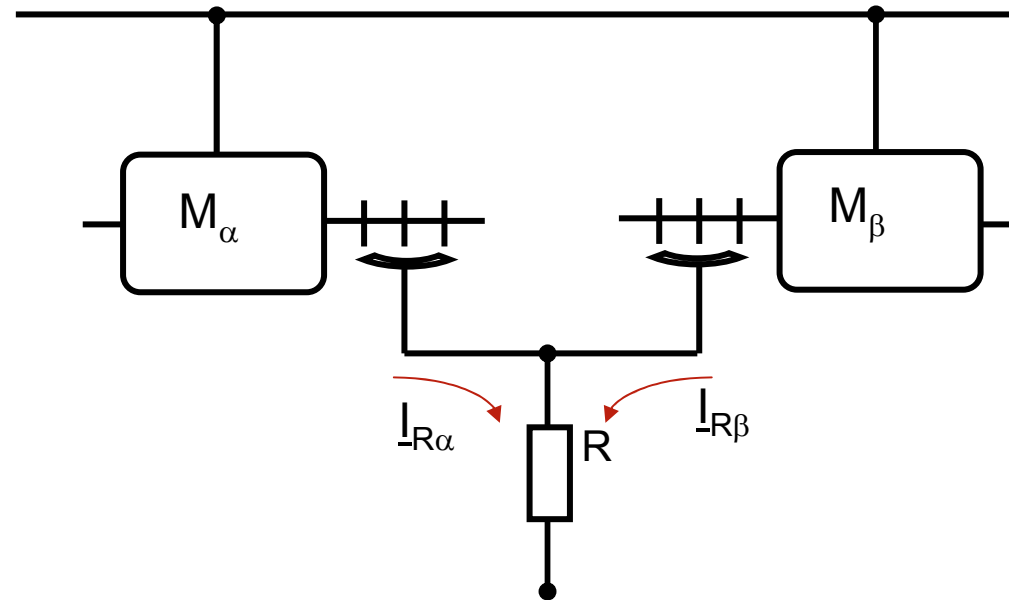

Schema electrică monofilară

Ecuatii în regim permanent sinusoidal

Ecuatii în regim permanent sinusoidal


$$\underline{U}_S = \underline{Z}_{S\alpha} \underline{I}_{S\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} (\underline{I}_{S\alpha} + \underline{I}_{R\alpha})$$

$$\underline{U}_{R\alpha} = \underline{Z}_{Rs\alpha} \underline{I}_{R\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} (\underline{I}_{S\alpha} + \underline{I}_{R\alpha})$$

$$\underline{U}_S = \underline{Z}_{S\beta} \underline{I}_{S\beta} + \underline{Z}_{m\beta} (\underline{I}_{S\beta} + \underline{I}_{R\beta})$$

$$\underline{U}_{R\beta} = \underline{Z}_{Rs\beta} \underline{I}_{R\beta} + \underline{Z}_{m\beta} (\underline{I}_{S\beta} + \underline{I}_{R\beta})$$

Tensiunea rotorică

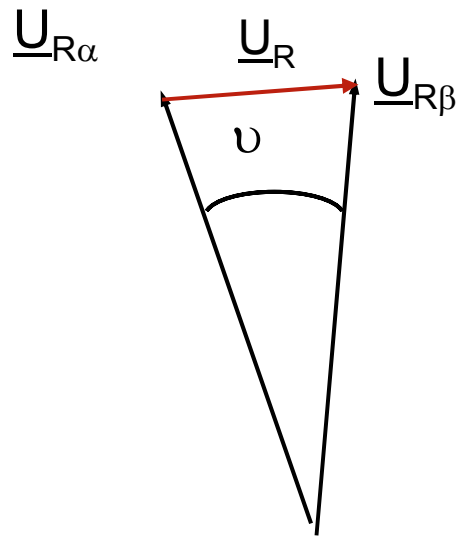

$$\frac{\underline{U}_{R\alpha}}{\underline{U}_{R\beta}} = e^{j\nu}$$

$$\underline{U}_R = \underline{U}_{R\beta} - \underline{U}_{R\alpha} = \underline{U}_{R\beta} (1 - e^{j\nu})$$

Rezistența în circuitul rotoric


$$\underline{U}_R = -R \cdot (\underline{I}_{R\alpha} + \underline{I}_{R\beta})$$

$$\underline{U}_{R\alpha} = \frac{\underline{U}_R}{1 - e^{j\nu}} e^{j\nu}$$

$$\underline{U}_{R\beta} = \frac{\underline{U}_R}{1 - e^{j\nu}}$$

Schema echivalentă
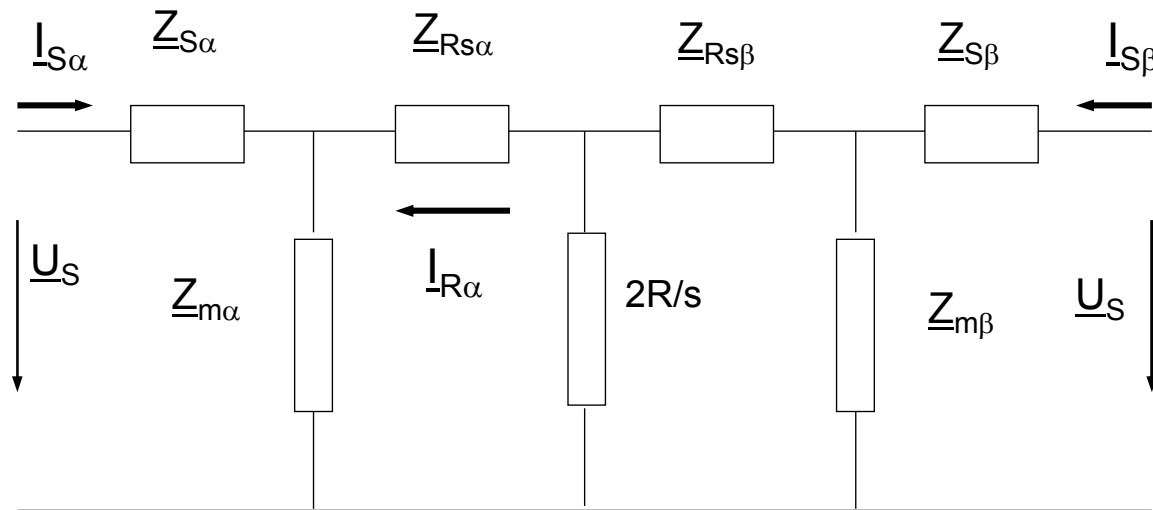
$$\underline{U}_R = -R \cdot (\underline{I}_{R\alpha} + \underline{I}_{R\beta})$$



$$\underline{I}_S = \frac{U_S}{\underline{Z}_S + \underline{Z}_m} - \frac{\underline{Z}_m}{\underline{Z}_S + \underline{Z}_m} \underline{I}_R = \underline{I}_{S0} - \frac{\underline{I}_R}{\underline{C}_S}$$

Expresiile curenților rotorici

Ținând seama de expresia \underline{U}_R

$$\frac{-\frac{R}{s}(\underline{I}_{R\alpha} + \underline{I}_{R\beta})}{1 - e^{j\nu}} e^{j\nu} = \underline{Z}_{Rs\alpha} \underline{I}_{R\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} (\underline{I}_{S\alpha} + \underline{I}_{R\alpha})$$

$$\frac{-\frac{R}{s}(\underline{I}_{R\alpha} + \underline{I}_{R\beta})}{1 - e^{j\nu}} = \underline{Z}_{Rs\beta} \underline{I}_{R\beta} + \underline{Z}_{m\beta} (\underline{I}_{S\beta} + \underline{I}_{R\beta})$$

Ținând seama de expresia \underline{I}_S

$$-(1 - e^{j\nu}) \frac{\underline{U}_S}{\underline{C}_{S\alpha}} = \left(\frac{R}{s} e^{j\nu} + \left(\underline{Z}_{Rs\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} \left(1 - \frac{1}{\underline{C}_{S\alpha}} \right) \right) \cdot (1 - e^{j\nu}) \right) \cdot \underline{I}_{R\alpha} + \frac{R}{s} \underline{I}_{R\beta} e^{j\nu}$$

$$-(1 - e^{j\nu}) \frac{\underline{U}_S}{\underline{C}_{S\beta}} = \frac{R}{s} \underline{I}_{R\alpha} + \left(\frac{R}{s} + \left(\underline{Z}_{Rs\beta} + \underline{Z}_{m\beta} \left(1 - \frac{1}{\underline{C}_{S\beta}} \right) \right) \cdot (1 - e^{j\nu}) \right) \cdot \underline{I}_{R\beta}$$

Expresia curentului rotoric

Considerând mașinile identice și notând

$$\underline{Z}_{Rs\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} \left(1 - \frac{1}{\underline{C}_{S\alpha}} \right) = \underline{Z}_{scR\alpha} = \frac{R_R}{s} + jX_{R\sigma} + \frac{\underline{Z}_S \cdot \underline{Z}_m}{\underline{Z}_S + \underline{Z}_m}$$

Rezultă sistemul de ecuații:

$$\begin{aligned} -\left(1 - e^{j\nu}\right) \frac{\underline{U}_S}{\underline{C}_S} &= \left(\frac{R}{s} e^{j\nu} + \underline{Z}_{scR} \cdot \left(1 - e^{j\nu}\right) \right) \cdot \underline{I}_{R\alpha} + \frac{R}{s} \underline{I}_{R\beta} e^{j\nu} \\ -\left(1 - e^{j\nu}\right) \frac{\underline{U}_S}{\underline{C}_S} &= \frac{R}{s} \underline{I}_{R\alpha} + \left(\frac{R}{s} + \underline{Z}_{scR} \cdot \left(1 - e^{j\nu}\right) \right) \cdot \underline{I}_{R\beta} \end{aligned}$$

Determinantul sistemului de ecuații

$$\begin{aligned} \Delta &= \left(\frac{R}{s} e^{j\nu} + \underline{Z}_{scR} \cdot \left(1 - e^{j\nu}\right) \right) \cdot \left(\frac{R}{s} + \underline{Z}_{scR} \cdot \left(1 - e^{j\nu}\right) \right) - \left(\frac{R}{s} \right)^2 \cdot e^{j\nu} \\ \Delta &= \left(\frac{R}{s} \cdot \underline{Z}_{scR} \cdot \left(1 + e^{j\nu}\right) + \left(\underline{Z}_{scR} \cdot \left(1 - e^{j\nu}\right) \right)^2 \right) \cdot \left(1 - e^{j\nu}\right) \end{aligned}$$

Cuplul electromagnetic

$$\Delta_{I_R} = -(1 - e^{j\nu}) \frac{U_S}{\underline{C}_S} \cdot \left[\left(\frac{R}{s} + \underline{Z}_{scR} \cdot (1 - e^{j\nu}) \right) - \frac{R}{s} e^{j\nu} \right]$$

Curentul din rotor

$$\underline{I}_{R\alpha} = \frac{U_S}{\underline{C}_S} \frac{\frac{R}{s} + \underline{Z}_{scR}}{\frac{R}{s} \underline{Z}_{scR} \frac{1 + e^{j\nu}}{1 - e^{j\nu}} + \underline{Z}_{scR}^2} = \frac{U_S}{\underline{C}_S} \frac{\frac{R}{s \cdot \underline{Z}_{scR}} + 1}{j \frac{\sin \nu}{1 - \cos \nu} \frac{R}{s} + \underline{Z}_{scR}}$$

Cuplul electromagnetic

$$T_\alpha = \frac{3 \cdot p}{\omega} X_m \cdot \Im_m \{ \underline{I}_R^* \cdot \underline{I}_S \} = \frac{3 \cdot p}{\omega} X_m \cdot \Im_m \{ \underline{I}_R^* \cdot \underline{I}_{S0} \}$$

$$T_\alpha = \frac{\Im_m \left\{ \frac{R}{s \cdot \underline{Z}_{scR}} \right\} \cdot \Re_e \{ \underline{Z}_{scR} \} - \left(1 + \Re_e \left\{ \frac{R}{s \cdot \underline{Z}_{scR}} \right\} \right) \cdot \left(\Im_m \{ \underline{Z}_{scR} \} + \frac{\sin \nu}{1 - \cos \nu} \frac{R}{s} \right)}{\left(\Im_m \{ \underline{Z}_{scR} \} + \frac{\sin \nu}{1 - \cos \nu} \frac{R}{s} \right)^2 + \left(\Re_e \{ \underline{Z}_{scR} \} \right)^2} \frac{U_S^2}{\underline{C}_S^2}$$


Variația cuplului electromagnetic

$$T = T_k \frac{A + B \cos \nu}{C} - T_k \frac{D}{C} \sin \nu$$


Grad de neuniformitate

$$\Delta = \frac{T_\alpha - T_\beta}{T_\alpha + T_\beta}$$


$$\Delta \cong 10 \div 15\%$$

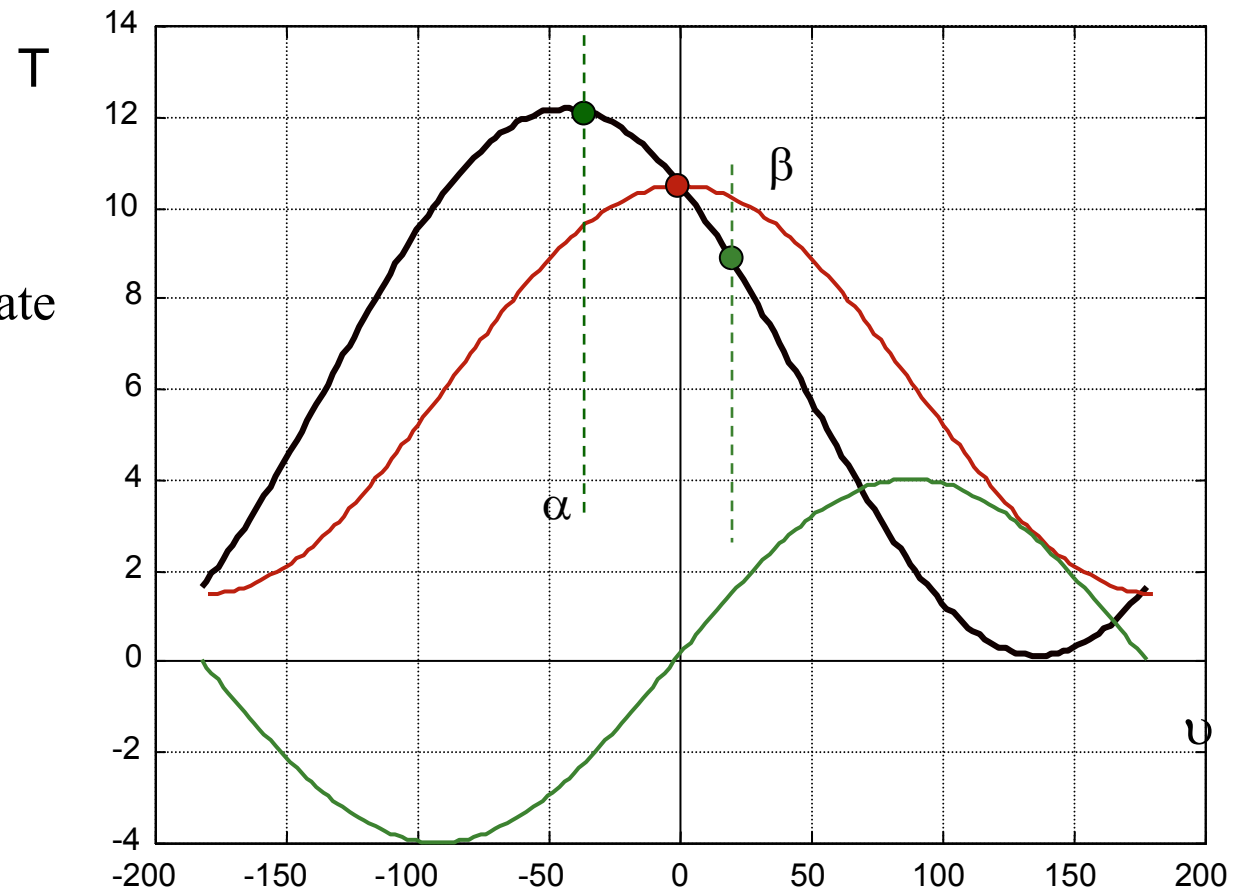

Arbore electric cu mașini de egalizare

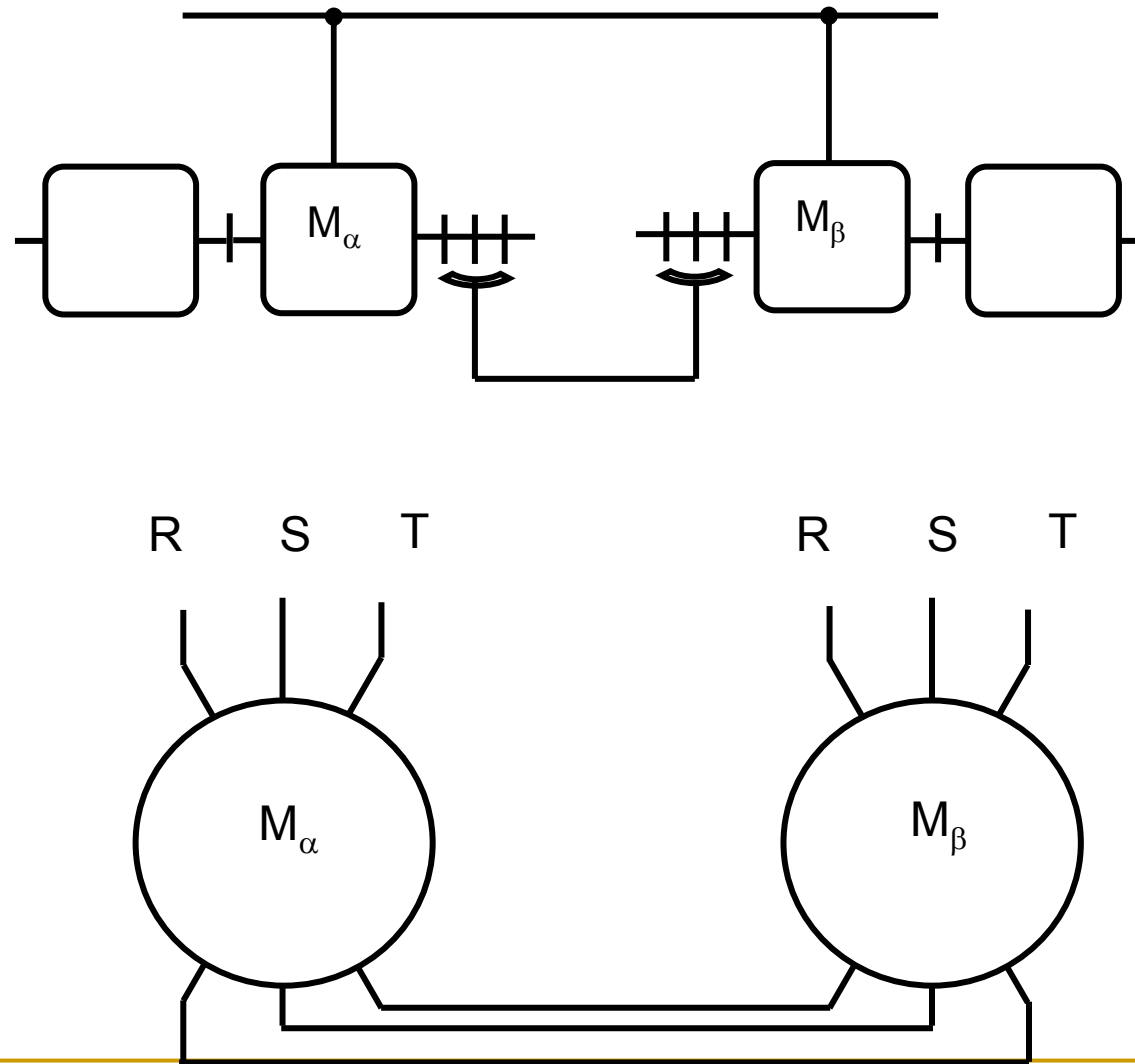

Arbore electric cu mașini de egalizare

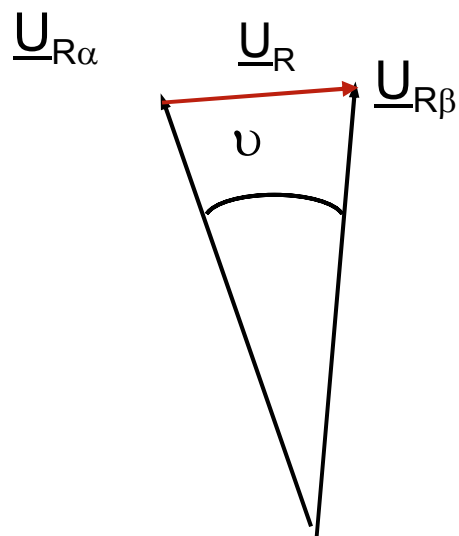

$$\frac{\underline{U}_{R\alpha}}{\underline{U}_{R\beta}} = e^{j\nu}$$

$$\underline{U}_S = \underline{Z}_{S\alpha} \cdot \underline{I}_{S\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} (\underline{I}_{S\alpha} + \underline{I}_{R\alpha})$$

$$\frac{\underline{U}_{R\alpha}}{S} = \underline{Z}_{R\alpha} \cdot \underline{I}_{R\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} (\underline{I}_{S\alpha} + \underline{I}_{R\alpha})$$


$$\underline{U}_S = \underline{Z}_{S\beta} \cdot \underline{I}_{S\beta} + \underline{Z}_{m\beta} (\underline{I}_{S\beta} + \underline{I}_{R\beta})$$

$$\frac{\underline{U}_{R\beta}}{S} = \underline{Z}_{R\beta} \cdot \underline{I}_{R\beta} + \underline{Z}_{m\beta} (\underline{I}_{S\beta} + \underline{I}_{R\beta})$$

În circuitul rotoric nu este conectat nimic

$$0 = \underline{I}_{R\alpha} + \underline{I}_{R\beta}$$

Arbore electric cu mașini de egalizare

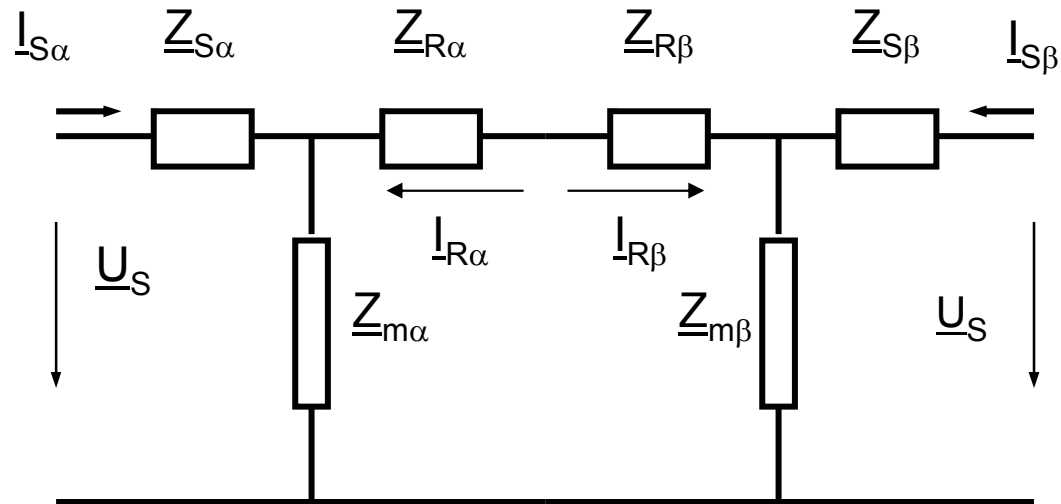


$$\underline{Z}_{R\alpha} \cdot \underline{I}_{R\alpha} + \underline{Z}_{m\alpha} \left(\frac{\underline{U}_S}{\underline{Z}_{m\alpha} \cdot C_S} - \frac{\underline{I}_{R\alpha}}{C_S} \right) = \left(\underline{Z}_{R\beta} \cdot \underline{I}_{R\beta} + \underline{Z}_{m\beta} \left(\frac{\underline{U}_S}{\underline{Z}_{m\beta} \cdot C_{S\beta}} - \frac{\underline{I}_{R\beta}}{C_S} \right) \right) \cdot e^{j\nu}$$

$$\underline{I}_{R\alpha} = \frac{\underline{U}_S}{C_S} \frac{1 - e^{j\nu}}{1 + e^{j\nu}} \frac{1}{\frac{\underline{Z}_m}{C_S} - \underline{Z}_{Rs}}$$

Arbore electric cu mașini de egalizare
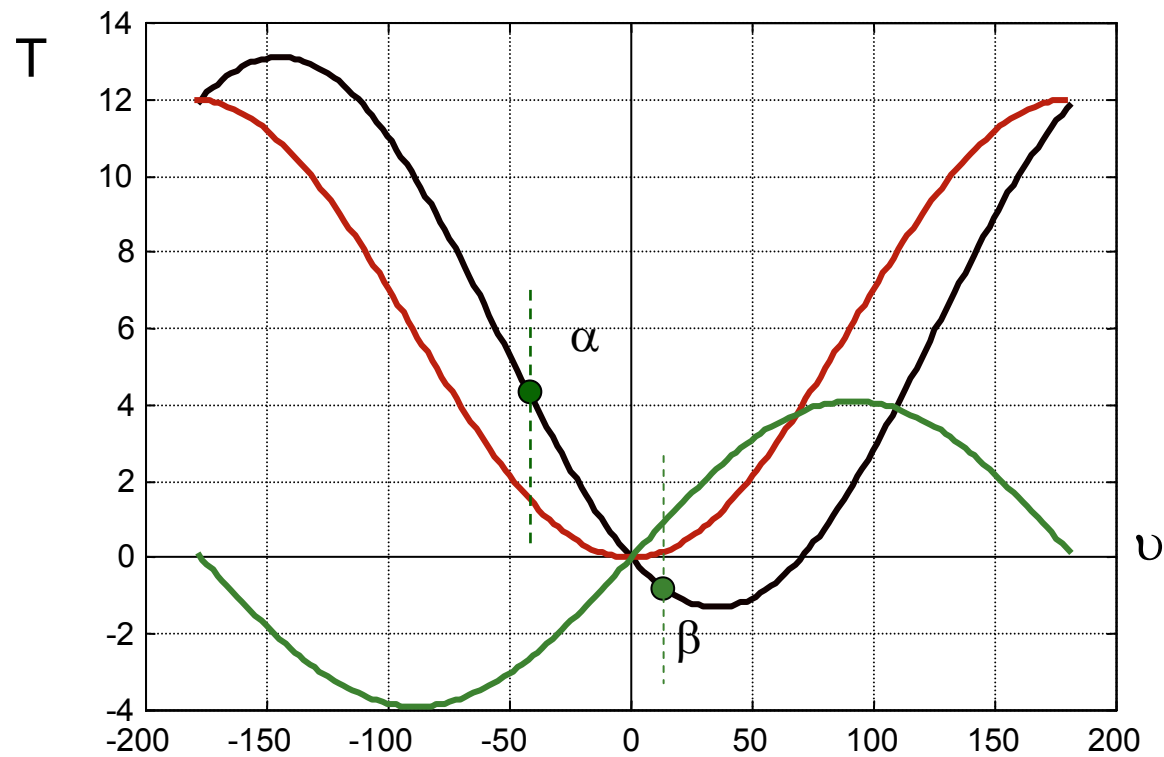
$$T = T_k \frac{A - B \cos \nu}{C} - T_k \frac{D}{C} \sin \nu$$



Stabilitatea arborelui electric

Cuplul masinii

$$T_{\alpha, \beta} = T_k \frac{\underline{A} \pm \underline{B} \cos \nu}{\underline{C}} - T_k \frac{\underline{D}}{\underline{C}} \sin \nu$$

Cuplul critic

$$T_k = \frac{p \cdot m_s}{\omega_s} \frac{U_s^2}{2 \cdot c_s R_s \pm \sqrt{R_s^2 + (X_{s\sigma} + c_s \cdot (X'_{R\sigma} + X'))^2}} \cdot 1$$

expresii

$$\underline{A}, \underline{B}, \underline{C}, \underline{D} = f(s, R, Z_s, Z_R, Z_m, \nu)$$

$$\underline{A} \approx \underline{B}$$

$$s_k < s < 1$$



Regimuri speciale ale mașinii de inducție

Regulator de inducție.

Bobină variabilă

Schimbător de frecvență

Definirea regimului special

Mașina de inducție cu rotor bobinat

$$f_S = f_R$$

Viteza de rotație $n = 0$


Rotorul este blocat cu ajutorul unui dispozitiv,
care permite rotirea rotorului cu

$$\pm \frac{\pi}{p}$$


Raportul de transformare apropiat de unitate

$$k = \frac{w_S \cdot k_{bS}}{w_R \cdot k_{bR}}$$

Regulator de inducție

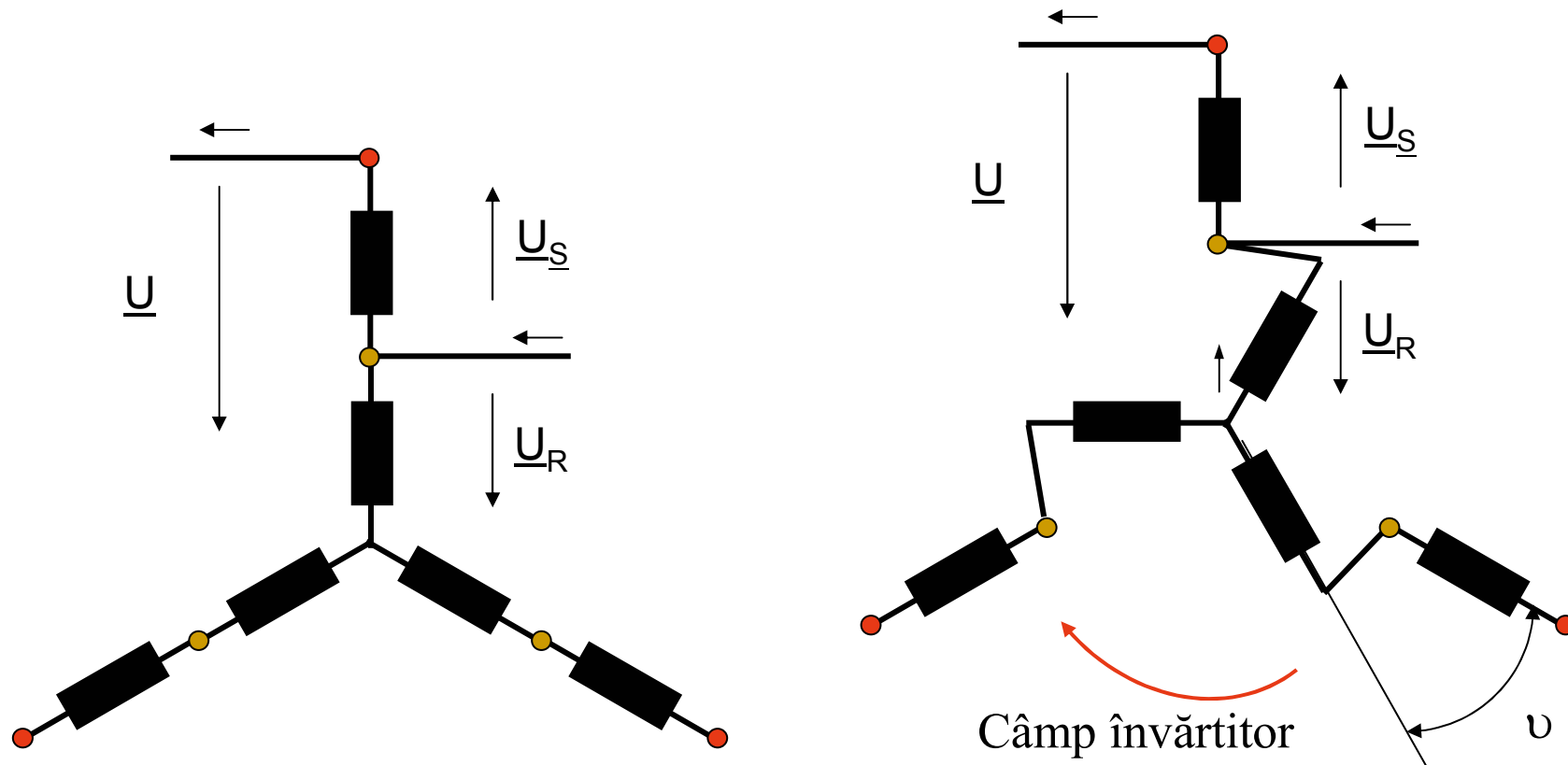

Regulator de inducție

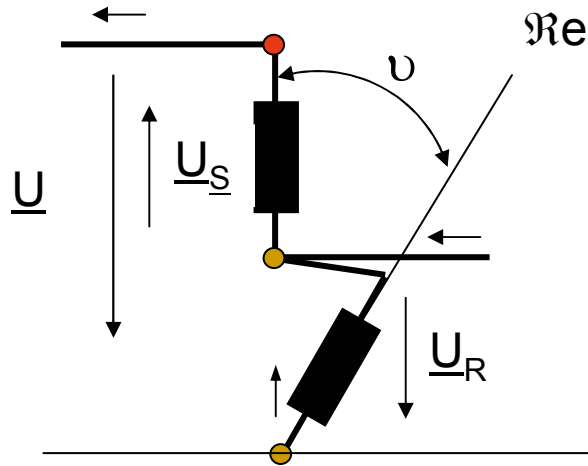

$$\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}_R - \underline{E}_R$$

$$-\underline{E}_S = \underline{Z}_m \cdot (\underline{I}_S \cdot e^{-j\nu} + \underline{I}_R)$$

$$\underline{E}_R = \frac{1}{k} \cdot \underline{E}_S \cdot e^{-j\nu}$$

$$\underline{U}_S = -\underline{Z}_S \cdot \underline{I}_S + \underline{E}_S$$

$$\underline{U} = \underline{U}_R - \underline{U}_S$$

$$\underline{U} = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}_R + \underline{Z}_S \cdot \underline{I}_S - \underline{E}_R - \underline{E}_S$$


La mersul în gol

$$\underline{U} = \underline{U}_R + k \cdot \underline{U}_R \cdot e^{j\nu}$$

Regulator de inducție

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{E}_S$$

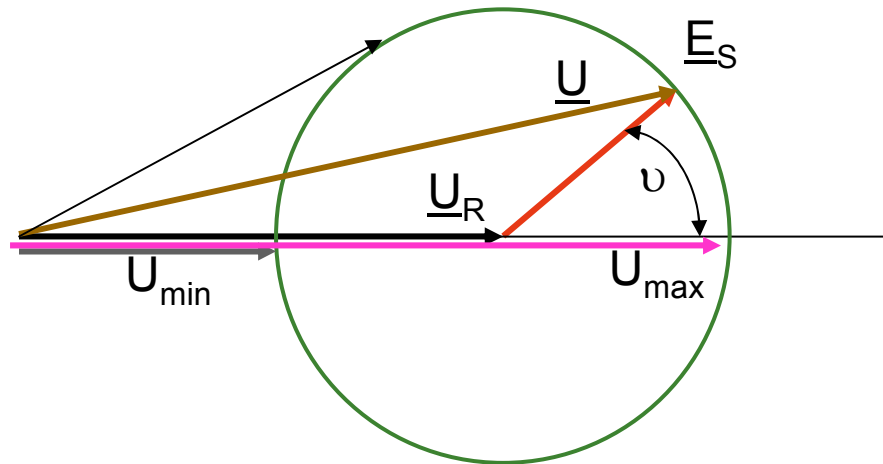
$$\underline{U} = \underline{U}_R + k \cdot \underline{U}_R \cdot e^{j\psi}$$



$$U_{\max} = U_R + k \cdot U_R$$

$$U_{\min} = U_R - k \cdot U_R$$


Regulator de inducție

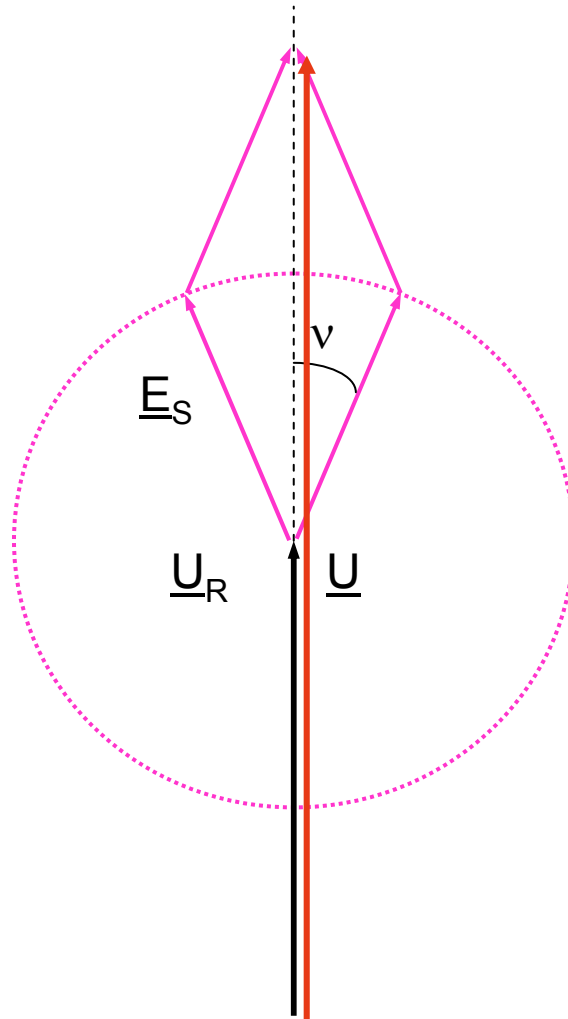

Regulator de inducție dublu

Tensiunea nu-și schimbă faza

Bobina variabilă

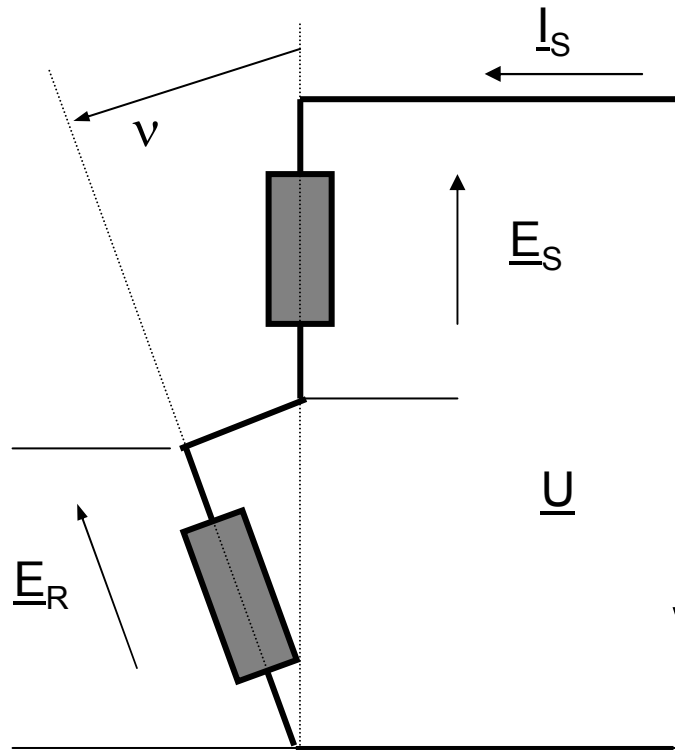

Solenaiia

$$\underline{\theta} = \frac{m_S}{2} k_{bS} \cdot w_S \cdot \underline{I}_S \left(1 + \frac{1}{k} e^{j\nu} \right)$$

$$\underline{U}_S = \underline{Z}_S \cdot \underline{I}_S - \underline{E}_S$$

$$\underline{U}_R = \underline{Z}_R \cdot \underline{I}_S - \underline{E}_R$$

$$\underline{E}_R = \frac{1}{k} \cdot \underline{E}_S \cdot e^{-j\nu}$$

$$-\underline{E}_S = \underline{Z}_m \cdot \underline{I}_S \left(1 + \frac{1}{k} \cdot e^{j\vartheta} \right)$$

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_S$$

Bobina variabilă

$$\underline{U} = (\underline{Z}_S + \underline{Z}_R) \cdot \underline{I}_S + \underline{Z}_m \cdot \left(1 + \frac{1}{k} e^{-j\nu} + \frac{1}{k} e^{j\nu} + \frac{1}{k^2} \right) \cdot \underline{I}_S$$

$$\underline{Z}_e = \frac{\underline{U}}{\underline{I}_S} = \underline{Z}_S + \underline{Z}_R + \underline{Z}_m \left(1 + \frac{1}{k^2} + \frac{2}{k} \cos \nu \right)$$

$$\underline{Z}_{e\max} = \underline{Z}_S + \underline{Z}_R + \left(1 + \frac{1}{k^2} + \frac{2}{k} \right) \cdot \underline{Z}_m$$

$$\underline{Z}_{e\min} = \underline{Z}_S + \underline{Z}_R + \left(1 + \frac{1}{k^2} - \frac{2}{k} \right) \cdot \underline{Z}_m$$

Exemplu

Parametrii mașinii de inducție:

$$k = \sqrt{10}$$

$$r_s := 1.1 \quad \Omega$$

$$r_r := 1.4 \quad \Omega$$

$$r_m := 2.8 \quad \Omega$$

$$x_{s\sigma} := 2.4 \quad \Omega$$

$$x_{r\sigma} := 3 \quad \Omega$$

$$x_m := 39.8 \quad \Omega$$

$$Z_{\max} := Z_s + Z_m \cdot \left(1 + \frac{2}{k_1} + \frac{1}{k_1^2} \right) + \frac{Z_r}{k_1^2}$$

$$Z_{\max} = 6.091 + 71.652i$$

$$\cos \alpha_M := \frac{\operatorname{Re}(Z_{\max})}{|Z_{\max}|}$$

$$\cos \alpha_M = 0.085$$


$$Z_{\min} := Z_s + Z_m \cdot \left(1 - \frac{2}{k_1} + \frac{1}{k_1^2} \right) + \frac{Z_r}{k_1^2}$$

$$Z_{\min} = 2.549 + 21.308i$$

$$\cos \alpha_m := \frac{\operatorname{Re}(Z_{\min})}{|Z_{\min}|}$$

$$\begin{aligned} R_{ap} &= 3.31 \\ \cos \alpha_m &= 0.119 \end{aligned}$$

Schimbător de frecvență

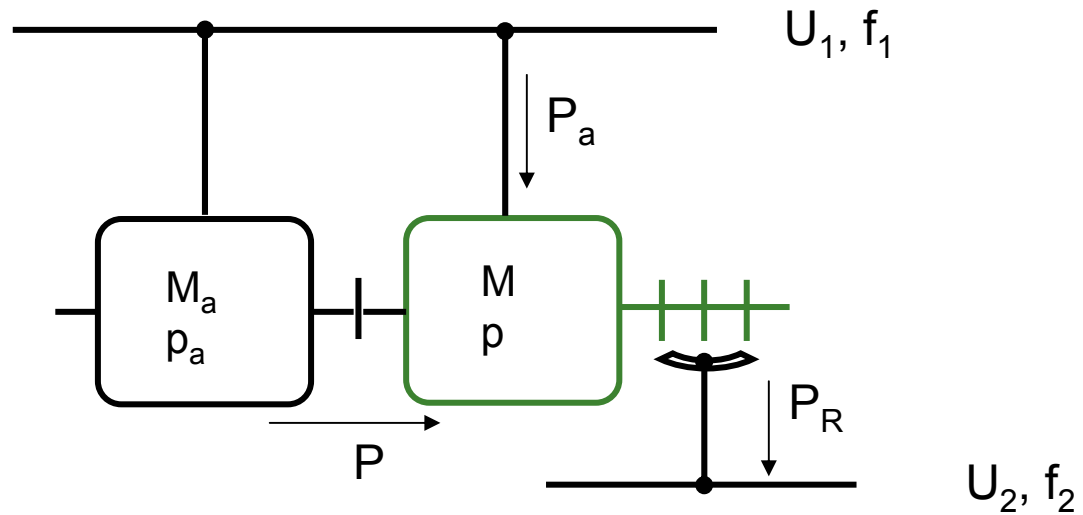

$$f_R = s \cdot f_S$$

$$f_2 = \left(1 \pm \frac{n}{n_S}\right) \cdot f_1$$

$$f_2 = \left(1 \pm \frac{p}{p_a}\right) \cdot f_1$$

Schimbător de frecvență

Bilanțul puterilor

$$P_S + P = P_R$$

$$P_R = s \cdot P$$

Puterea absorbită în statorul schimbătorului

$$P_S = P_R \cdot \left(1 - \frac{1}{s}\right) = P_R \cdot \left(1 - \frac{f_1}{f_2}\right) = P_R \cdot \frac{p}{p \pm p_a}$$

Puterea dată de motorul de antrenare

$$P = P_R \frac{1}{s} = P_R \frac{f_1}{f_2} = P_R \frac{p_a}{p_a \pm p}$$

Exemplu

Motor de antrenare

$$P_a = 1.5 \text{ kW}$$

$$p_a = 1$$

Masina de inductie cu rotor bobinat

$$P = 3 \text{ kW}$$

$$p = 3$$

Neglijand alunecarea motorului de antrenare

$$n \approx 3000 \text{ rot/min}$$

-rotorul se rotește în sensul câmpului învîrtitor statoric

$$s \approx \frac{1000 - 3000}{1000} \approx -2$$

$$f_2 = s \cdot f_1 \approx 100 \text{ Hz}$$

$$P_S = P_R \cdot \left(1 - \frac{1}{s}\right) = P_R \cdot \left(1 - \frac{1}{-2}\right) = P_R \cdot \frac{3}{3-1} = \frac{3}{2} P_R$$

$$P = P_R \frac{1}{s} = P_R \frac{1}{-2} = P_R \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2} P_R$$

Exemplu

-rotorul se rotește în sens invers câmpului învîrtitor statoric

$$s \cong \frac{1000 + 3000}{1000} \cong 4 \qquad f_2 = s \cdot f_1 \approx 200 \text{ Hz}$$

$$P_S = P_R \cdot \left(1 - \frac{1}{s}\right) = P_R \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) = P_R \cdot \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4} P_R$$

$$P = P_R \frac{1}{s} = P_R \frac{1}{4} = P_R \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4} P_R$$

Exemplu

$$\text{La } f_2 = 100 \text{ Hz} \quad P_R \cong \frac{2}{3} P_S = 2 \text{ kW}$$

$$P = -\frac{1}{2} P_R = -1 \text{ kW}$$

$$\text{La } f_2 = 200 \text{ Hz} \quad P_R \cong \frac{4}{3} P_S = 4 \text{ kW}$$

$$P = \frac{1}{4} P_R = 1 \text{ kW}$$

