

3 Convertoare analog-numerice cu numărare, urmărire și aproximări succesive cu logică realizată cu ajutorul microcontrolerelor AVR

3.1 Scopul lucrării

Lucrarea prezintă convertoare analog-numerice cu numărare, urmărire și aproximări succesive.

3.2 Consideratii teoretice

Circuitele de conversie a datelor folosite împreună cu un sistem de tip calculator numeric constituie surse (în cazul convertoarelor analog-numerice) sau destinații (în cazul convertoarelor numeric-analogice) pentru datele numerice cu care lucrează calculatorul. În aplicații, convertoarele pot fi considerate ca elemente periferice ale sistemului de intrare-ieșire al calculatorului, sau pot fi asimilate unor adrese de memorie. În cele ce urmează, convertorul va fi comandat de către calculatorul numeric prin instrucțiuni de intrare-ieșire. În figura 3.1 este prezentată o schemă de conversie prin program.

 


Fig. 3.1. Convertor analog-numeric cu reacție cu logică de conversie prin program

Comanda convertorului analog-numeric se face prin intermediul mediului de programare Arduino CC și protocolul I2C.

Tensiunea de intrare U_i se compară cu tensiunea U_0 și comparatorul basculează în momentul când cele două tensiuni sunt egale $U_0 = U_i$. Starea comparatorului este citită în mediul de programare Arduino CC, prin citirea registrului *ACSR*, mai precis bitul 6 din acest registru.

Algoritmul de conversie poate fi implementat în mai multe variante, de unde și tipurile de convertoare analog-numerice cu reacție:

- convertor analog-numeric cu numărare;
- convertor analog-numeric cu urmărire;
- convertor analog-numeric cu aproximații succesive.

3.2.1 Convertor analog-numeric cu algoritm de numărare

În figura 2 poate fi urmărită evoluția tensiunii de ieșire a convertorului numeric-analogic în funcție de tensiunea de intrare.

 


Fig. 2 Conversia unui semnal cu variație continuă în timp cu convertor analog-numeric de tip numărător

Inițial conținutul numărătorului este zero. Comparatorul “testează” U_0 și U_i . Dacă în urma testului $U_0 < U_i$, conținutul numărătorului se incrementează. Odată cu creșterea conținutului numărătorului crește și tensiunea de la ieșirea convertorului numeric-analogic. Incrementarea numărătorului are loc până când $U_0 \geq U_i$. În acest moment se citește valoarea numărătorului care este tocmai rezultatul conversiei analog-numerice. Programul conține o variabilă de tip întreg pe care o notăm cu *val*. La parcurgerea buclei de test a comparatorului, valoarea anterioară a variabilei *val* va fi înlocuită cu $val \leftarrow val + 1$.

Ieșirea din bucla de test este condiționată de bascularea comparatorului, adică $U_0 = U_i$. În figura 3 poate fi urmărită organigrama și în continuare secvența de program corespunzătoare pentru algoritmul de numărare.

 


Fig. 3. Organigrama pentru algoritmul de tip numărător

```

#include<avr/io.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    dac.begin(0x60);
}
int val, oldval, i=0;
void loop() {

    char input[5];
    int charsRead;
    String rx_str = "      ";

    byte vall=0;
    DDRB = 0x20;
    ACSR = 0x00;
    if ((Serial.available() > 0)) {
        while(Serial.available() > 0) {

```

```

    rx_str = Serial.readString();
  }
  for (int i =0; i < 4; i++)
  {
    input[i] = rx_str[i];

  }
  input[5] = '\0';
}
if (input[0] = '\n')
  val = 0 ;
if (input[0]= 'a')
{
  delay(5000);
  unsigned char temp;
  unsigned char q;
  dac.setVoltage(val,false);
  Serial.println(ACSR & 0x20);
while (!(ACSR & 0x20))
{
  dac.setVoltage(val,false);
  val++;
  Serial.println(val,DEC);
  delay(100);
}

  PORTB &= ~0x20;
  Serial.println(val,DEC);
  Serial.print("Tensiunea este:");
  Serial.println(val*1.14); //
}
}

```

Se observă că durata unei conversii depinde de viteza de execuție a instrucțiunilor, respectiv a calculatorului și de valoarea tensiunii de intrare U_i . Pentru tensiuni mari la intrare rezultă

$$T_C = N \cdot T_0$$

un timp de conversie mare. Deci timpul de conversie T_C este egal cu durata de parcurgere a buclei while T_0 și numărul de parcurgeri al acesteia val .

3.2.2 Convertor analog-numeric cu algoritm de urmărire

În cazul semnalelor de intrare care nu au variații în salt sau trepte mari, este mai convenabil a se utiliza o numărare înainte-înapoi. În figura 4 poate fi urmărită evoluția tensiunii la ieșirea convertorului numeric-analogic U_0 în funcție de tensiunea de intrare U_i

 


Fig. 4. Variația tensiunii de reacție pentru convertorul analog-numeric cu algoritmul de urmărire

Se observă că la început numărarea are loc doar într-un sens, până când $U_0 > U_i$. În acest moment are loc bascularea comparatorului și în program se va lua decizia de numărare înapoi cu $val \leftarrow val-1$. Dar în scurt timp, datorită scăderii conținutului numărătorului, scade $U_0 < U_i$. Comparatorul basculează în cealaltă stare și decizia programului va fi de numărare înainte $val \leftarrow val+1$. În figura 5 poate fi urmărită organigrama programului urmată de program.

 


Fig. 5 Organigrama pentru algoritmul de urmărire al convertorului analog-numeric

```

#include<avr/io.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    dac.begin(0x60);
    DDRB = 0x20;
    ACSR = 0x00;
}
int val = 2048;
void loop() {
    if (!(ACSR & 0x20))
    {
        dac.setVoltage(val, false);
        val++;
        if (val > 4095) val = 4095;
        Serial.println(val*1.14);
        delay(100);
    }
    else
    {
        dac.setVoltage(val, false);
        val--;
        if (val < 0 ) val = 0;
        Serial.println(val*1.14);
        delay(100);
    }
}

```

Observație: După intrarea convertorului în regim de urmărire, timpul de conversie al convertorului T_C este tocmai durata unui ciclu T_0 , deci $T_C = T_0$. Viteza de urmărire este limitată de viteza de lucru a calculatorului, precum și de frecvența tensiunii de intrare. Pentru a putea urmări un semnal sinusoidal de frecvență f , condiția limită este:

$$f \leq \frac{1}{\pi \cdot T_0 \cdot 2^n} \quad (3)$$

unde T_0 este durata unui ciclu, iar n – numărul de biți ai convertorului.

3.2.3 Convertor analog-numeric cu algoritm de aproximări succesive

Aceste tipuri de convertoare funcționează corect numai dacă tensiunea aplicată la intrare este constantă sau memorată pe durata conversiei. Convertoarele cu aproximări succesive funcționează corect numai asociate cu circuite de eșantionare-memorare, ceea ce a dus la integrarea celor două circuite în aceeași capsulă. Algoritmul de funcționare este simplu: se împarte domeniul

$$T_C = n \cdot T_0$$

de lucru al intrării în două părți egale și se determină cu ajutorul comparatorului în care parte se găsește mărimea de intrare. Intervalul obținut se împarte din nou în două părți egale și procedeul continuă până la obținerea rezoluției dorite. Se obțin astfel n înjumătățiri, sau altfel spus, durata conversiei T_c este n durate T_0 .

unde n este numărul de biți ai convertorului și T_0 durata unui ciclu de instrucțiuni.

În figura 6 este prezentat algoritmul de aproximare succesivă, iar în figura 7 evoluția tensiunii la ieșirea convertorului numeric-analogic.

 


Fig. 6 Schema comparărilor posibile și a codurilor ce pot rezulta la un convertor analog-numeric cu aproximări succesive de 3 biți.

 


Fig. 7 Evoluția tensiunii U_0 la ieșirea convertorului numeric-analogic

În figura 8 este ilustrată organigrama pentru conversia cu aproximații succesive și în continuare o variantă de program pentru a implementa automat acest algoritm.

 


Fig. 8 Schema logică pentru conversia cu aproximații succesive

```

#include<avr/io.h>
#include <Adafruit_MCP4725.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP4725 dac;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dac.begin(0x60);
}
int val, oldval;
void loop() {
  char input[5];
  int charsRead;
  String rx_str = "      ";
  byte vall=0;
  if ((Serial.available() > 0)) {
    while(Serial.available() > 0) {

```



```

        rx_str = Serial.readString();
    }
    for (int i =0; i < 4; i++)
    {
        input[i] = rx_str[i];
    }
    input[5] = '\0';
}

    DDRB = 0x20;
    if (input[0] != '\n' )
    {
        val = 2048;
        dac.setVoltage(val,false);
        rx_str= "";
        for(int j=0;j<12;j++)
        {
            dac.setVoltage(val,false);
            unsigned char temp;
            ACSR = 0x00;
            temp = ACSR;
            temp &= 0x20;
            if (val != oldval && val>=0 && val<4096)
            {
                oldval = val;
                if(temp & 0x20)
                {
                    Serial.print(val,DEC);
                    PORTB &= ~0x20;
                    val=val-pow(2,(11-j));
                }
                else
                {
                    Serial.print(val,DEC);
                    PORTB |= 0x20;
                    val=val+pow(2,(11-j));
                }
            }
            else {
                delay(5000);
                Serial.println("valoarea depaseste domeniul
0-4095 mV");
            }
        }
        delay(1000);
    }

    Serial.print("Tensiunea este:");
    Serial.print(round(val*0.1073)*10);
    Serial.println(" mV");
}

```

3.3 Desfășurarea lucrării

- Se va utiliza limbajul de programare Arduino CC pentru a comanda convertorul numeric-analogic și se va citi starea comparatorului din registru *ACSR*. Se vor testa cele trei tipuri de conversoare analog-numerice.
- Comandarea convertorului se va face în sistem: binar, hexazecimal și zecimal.
- Se vor rula programele de mai sus și se va urmări funcționarea conversoarelor.
- Se vor scrie programe care să reprezinte grafic valorile numerice obținute.